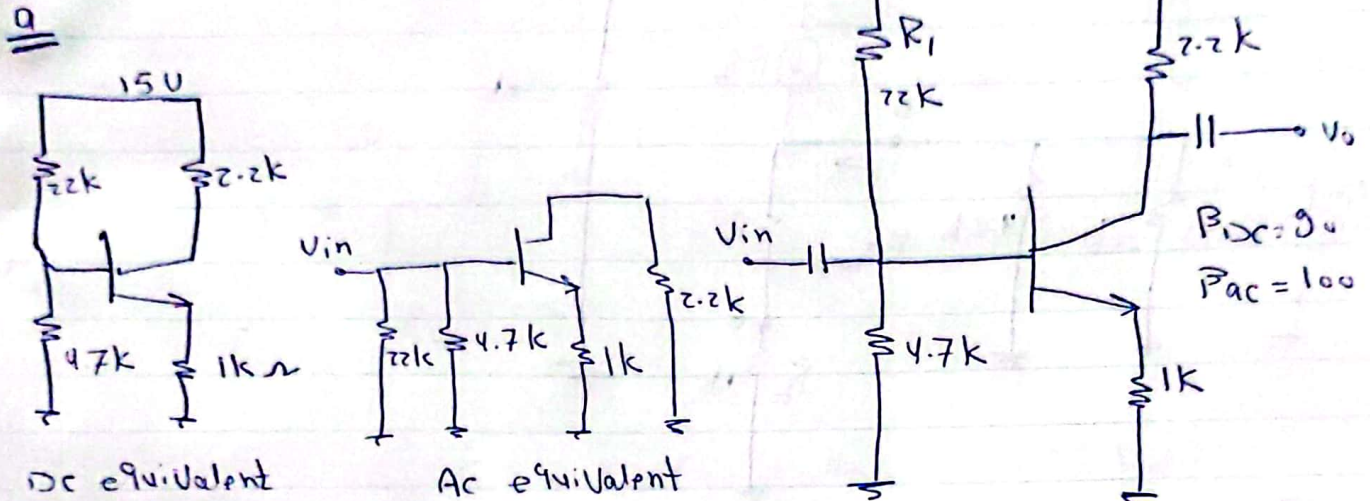


Sheet 1 Electronic circuits

①



b

$$V_B = 15 \times \frac{4.7k}{4.7k + 22k} = 2.64 V$$

$$V_E = 2.64 - 0.7 = 1.94 V$$

$$I_E = \frac{1.94}{1k} = 1.94 mA$$

$$I_C \approx I_E = 1.94 mA$$

$$V_C = 15 - 1.94 mA [2.2k] = 11.6 V$$

c

$$P_{diss} = V_{CC} (I_{CC}) \rightarrow I_{R_1} + I_C = \frac{V_B}{4.7k} + 1.94 mA$$


$$= 2.5 mA$$

$$= 15 \times 2.5 mA = 37.5 mW$$

□

d $R_{in\ base} - R_{in\ tot} - A_v$

using r-parameter model

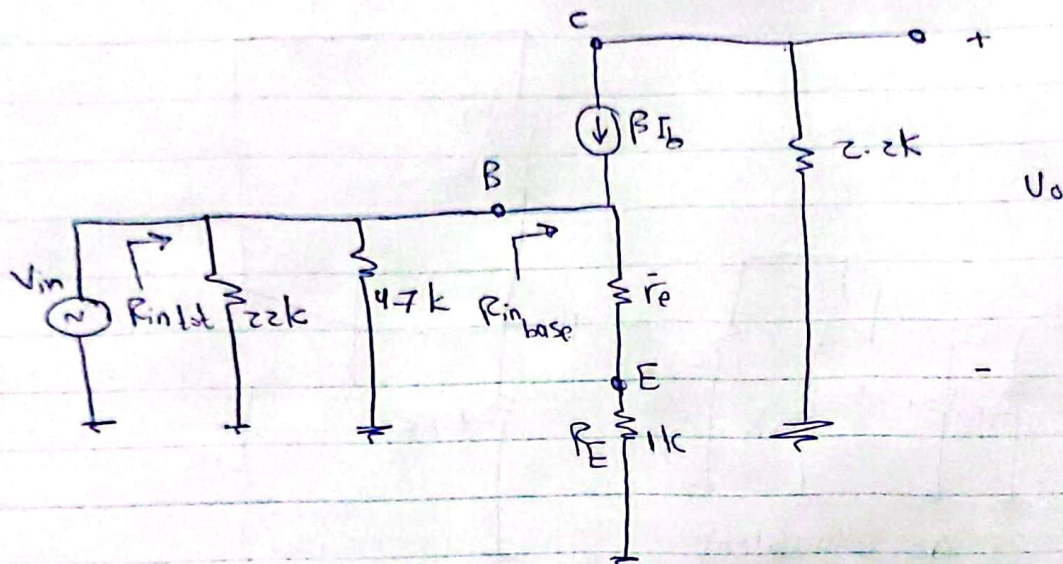

$$R_{in\ base} = \beta_{ac} [r_e + R_E] = 100 \left[\frac{12.9}{1000} k\Omega + 1k \right] = 101 k\Omega$$

$$\frac{25mV}{I_E} = \frac{25mV}{1.94mA} = 12.9 \Omega$$

$$R_{in\ tot} = R_{in\ base} \parallel R_1 \parallel R_2 = 101k \parallel 22k \parallel 47k$$

$$= 3.73 k\Omega$$

$$A_v = - \frac{R_c}{r_e + R_E} = - \frac{2.2k}{\frac{12.9}{1000} + 1k} = -2.17$$

e

$$R_{in\ base} = \beta_{ac} r_e$$


$$= 100(12.9\Omega)$$

$$= 1.29 k\Omega$$

$$R_{in\ tot} = 1.29 \parallel 22 \parallel 4.7$$


$$= 968 \Omega$$
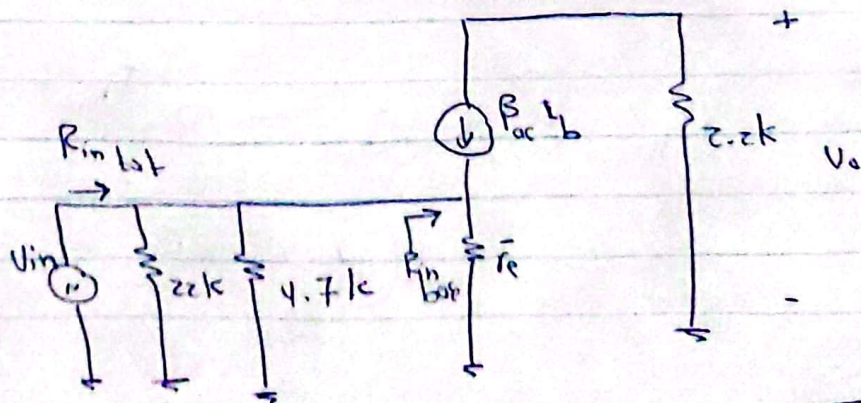
$$A_v = - \frac{R_c}{r_e} = - \frac{2.2k}{\frac{12.9}{1000}} = -171$$



[2]

4

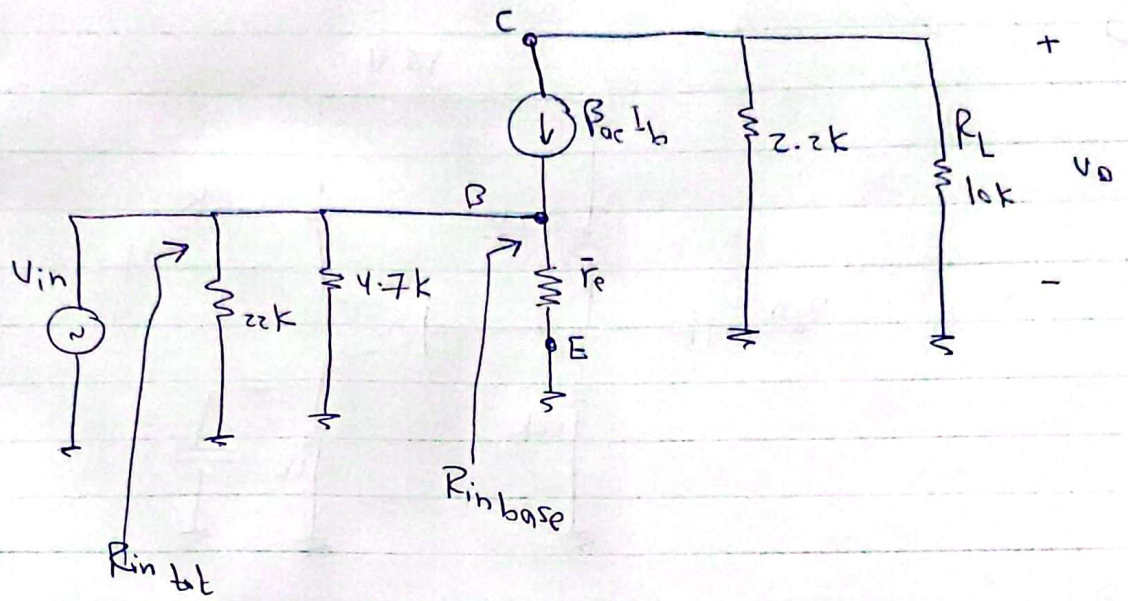


$$R_{in\ base} = \beta_{ac} \bar{r}_e = 100 (12.9 \Omega) = 1.29 k\Omega$$


$$R_{in\ tot} = 1.29 k\Omega \parallel 22 k\Omega \parallel 4.7 k\Omega = 968 \Omega$$

$$A_V = - \frac{R_c \parallel R_L}{\bar{r}_e} = - \frac{2.2 k\Omega \parallel 10 k\Omega}{\frac{1.29}{1000}} = -140$$

2

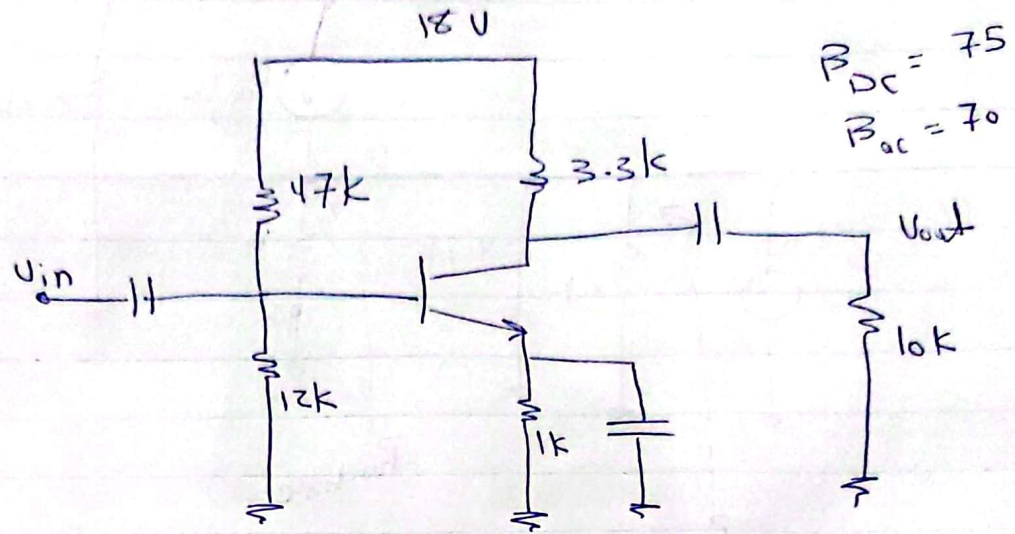

9

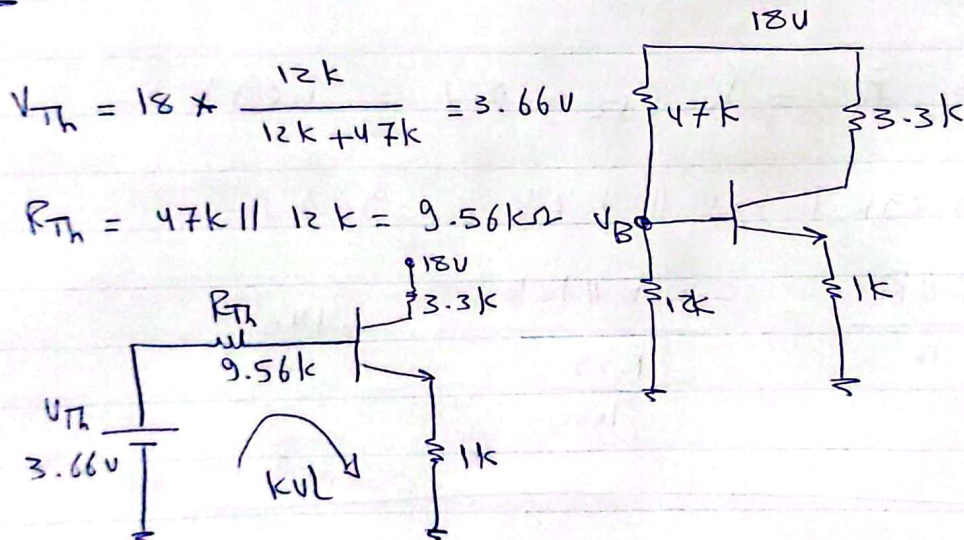

$$V_{Th} - \frac{I_E}{\beta_{DC}} R_{Th} - 0.7 - I_E R_E = 0$$

$$I_E = \frac{V_{Th} - 0.7}{\frac{R_{Th}}{\beta_{DC}} + R_E} = \frac{3.66 - 0.7}{\frac{9.56k}{75} + 1k} = 2.63 \text{ mA}$$

$$V_E = 2.63 \text{ mA} \times 1k = 2.63 \text{ V}$$


$$V_B = 2.63 + 0.7 = 3.33 \text{ V}$$

$$I_C \approx I_E \approx 2.63 \text{ mA}$$

$$V_C = 18 - (2.63 \text{ mA})(3.3k) = 9.32 \text{ V}$$

$$V_{CE} = 9.32 - 2.63 = 6.69 \text{ V}$$

4

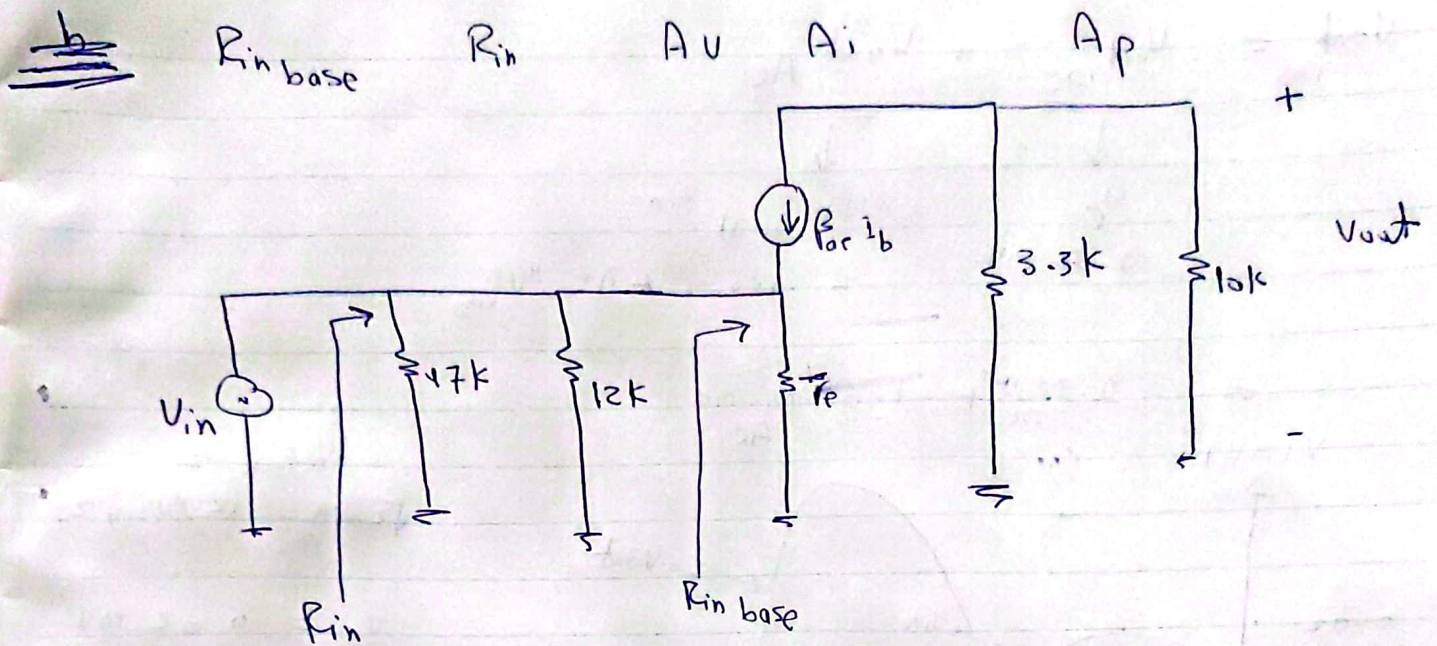

$$R_{in base} = \beta_{ac} (r_e) \rightarrow \frac{25 mV}{I_E} = \frac{25 mV}{2.65 mA} = 9.5 \Omega$$

$$= 70 * 9.5 = 665 \Omega$$

$$R_{in} = 47k \parallel 12k \parallel \frac{665}{1000} k = 622 \Omega$$

$$A_v = \frac{-R_c \parallel R_L}{r_e} = \frac{-3.3k \parallel 10k}{\frac{9.5}{1000}} = -261$$

$$A_i = \beta_{ac} = 70$$

$$A_p = A_v A_i = (261)(70) = 18270$$

circuit in Figure 3


5

$$V_B = 12 \mu V * \frac{622}{622 + 600}$$

$$12 \mu V * 0.5$$

attenuation Factor

$$\angle \phi = 180^\circ$$

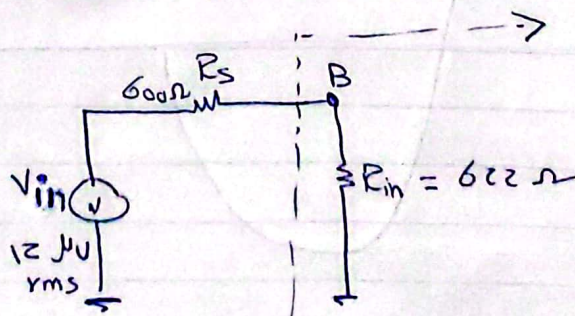


$$A_{v overall} = \frac{V_{out}}{V_B} * \frac{V_B}{V_s} = (261 * 0.5) \boxed{5}$$

$$\boxed{130.5} \#$$

$$V_{out\ rms} = \underbrace{V_{out\ DC}}_{V_C} + \underbrace{V_{out\ AC}}_{A_{V\ overall} V_{in}}$$

$$= 9.32\ \text{Volt} = -130.5 \times (12\ \mu V)_{rms}$$
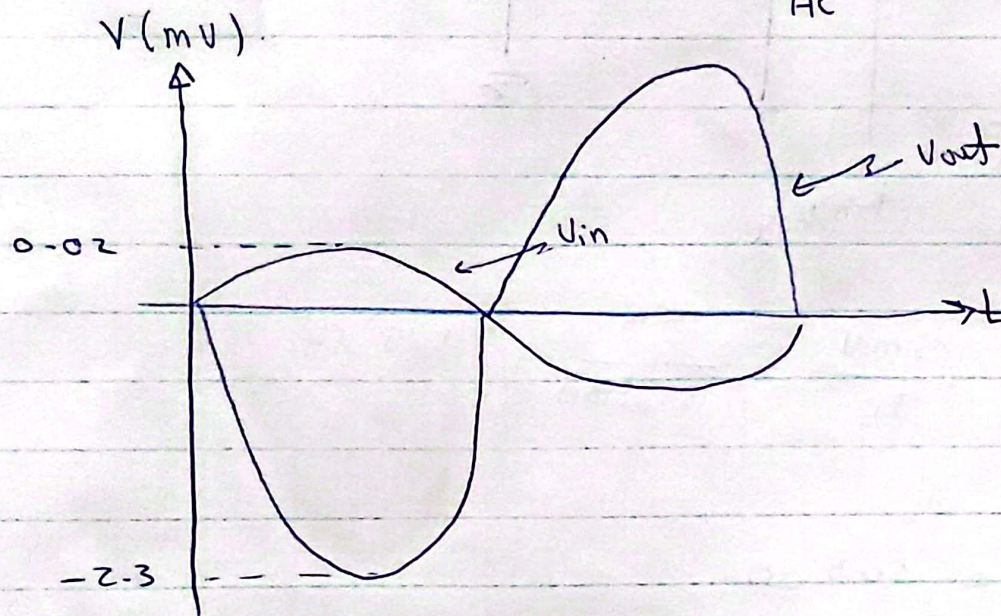
$$= 9.32\ \text{Volt}_{DC} + 1.6\ \text{rms}\ \text{mV}_{AC}$$



$$V_{in\ Peak} = \sqrt{2} V_{in\ rms} = 12\ \mu V \sqrt{2}$$

$$V_{in\ Peak} = 0.02\ \text{mV}$$

$$V_{out\ Peak} = \sqrt{2} V_{out\ rms} = 1.6\ \sqrt{2}$$

$$V_{out\ Peak} = 2.3\ \text{mV}$$

d

$$\bar{r}_e = 9.5 \Omega$$

$$R_{E1} \geq 10 \bar{r}_e \rightarrow A_V = \frac{-R_C}{\bar{r}_e + R_{E1}}$$
$$\approx \frac{-R_C}{R_{E1}} \quad \text{if } R_{E1} \geq 10 \bar{r}_e$$


$$\text{set } R_{E1} = 100 \Omega$$

$$\text{if } R_{E1} \geq 10 \bar{r}_e$$

The gain is reduced


for Temperature stability
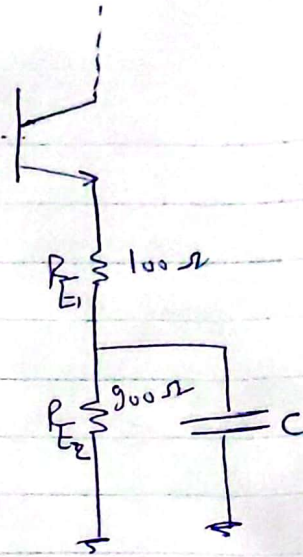
$$A_V = \frac{-3.3 \parallel 10k}{\frac{9.5 + 100}{1000}} = -23$$



③


9
 $A_{v_{min}} \neq A_{v_{max}}$
 ??

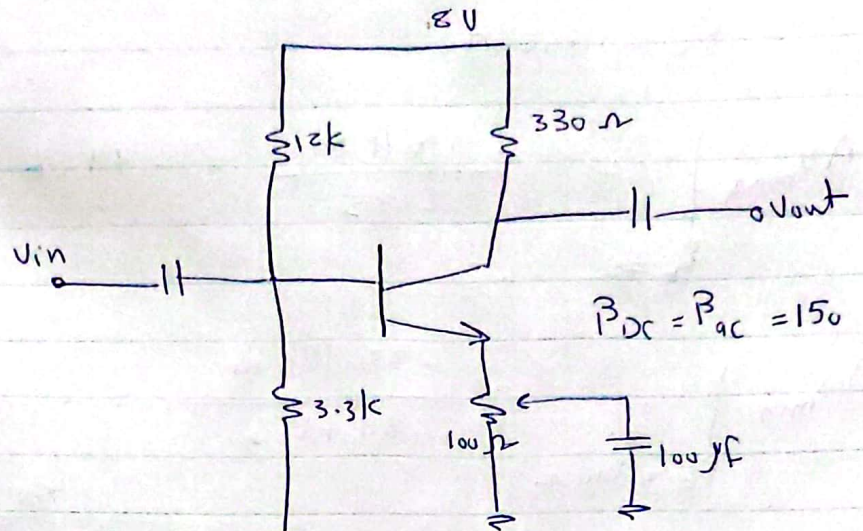

DC analysis to compute $\bar{r}_e = \frac{25 \text{ mV}}{I_E}$

$$V_{Th} = 8 \times \frac{3.3 \text{ k}}{3.3 \text{ k} + 12 \text{ k}} = 1.73 \text{ V}$$
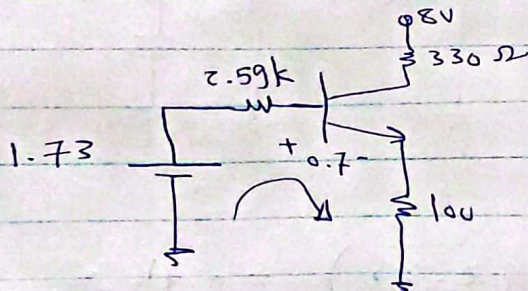
$$R_{Th} = 12 \text{ k} \parallel 3.3 \text{ k} = 2.59 \text{ k} \Omega$$



$$1.73 - \frac{I_E}{\beta} \cdot 2.59 \text{ k} - 0.7 - \frac{100}{1000} \text{ k} \Omega I_E = 0$$

$$I_E = \frac{1.73 - 0.7}{\frac{2.59 \text{ k}}{150} + 0.1} = 8.78 \text{ mA}$$

$$\bar{r}_e = \frac{25 \text{ mV}}{8.78 \text{ mA}} = 2.85 \Omega$$


To compute Gain \rightarrow draw r model

maximum gain at $R_E = 0 \Omega$

$$A_{v_{max}} = \frac{-R_C}{\bar{r}_e} = \frac{-330 \Omega}{2.85 \Omega} = -116$$

minimum gain at $R_E = 100 \Omega$
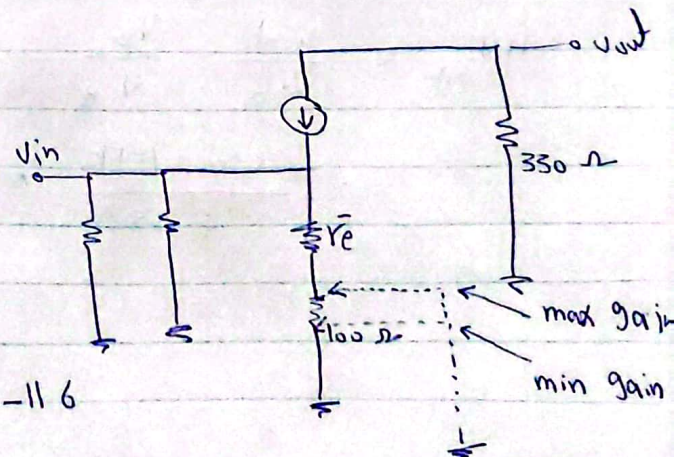
$$A_{v_{min}} = \frac{-R_C}{\bar{r}_e + R_E} = \frac{-330}{2.85 + 100} = -3.21$$



max gain
 min gain


b

$$R_L = 600 \Omega$$

$$A_{V_{max}} \Big|_{R_E=0} = \frac{-330 \parallel 600}{2.85} = -74.7$$

$$A_{V_{min}} \Big|_{R_E=100 \Omega} = \frac{-330 \parallel 600}{2.85 + 100} = -2.07$$

c

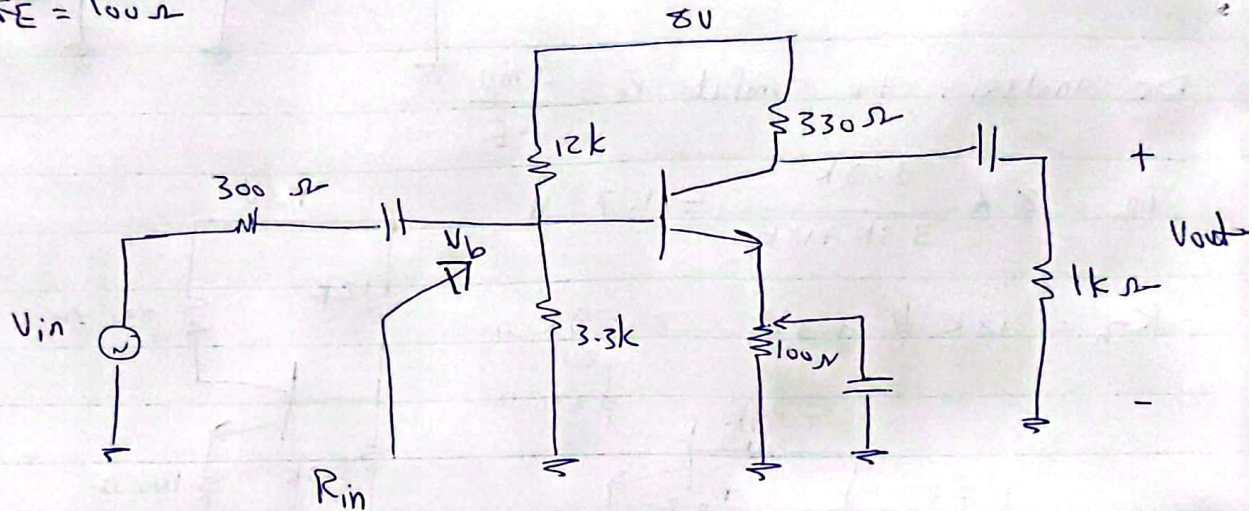

$$R_{in} = 12k \parallel 3.3k \parallel 150 \left(\frac{2.85}{1000} \right) = 0.4k \Omega$$

$$\frac{V_b}{V_{in}} = \frac{R_{in}}{R_{in} + R_s} = \frac{0.4k}{0.4k + 0.3} = 0.57$$

$$\begin{aligned} A_{V_{tot}} &= \frac{V_{out}}{V_b} \cdot \frac{V_b}{V_{in}} \\ &= \frac{-330 \Omega \parallel 1k}{2.85 \Omega} \cdot 0.57 = -49 \end{aligned}$$