

Section 6-4 The Common-Collector Amplifier

$$20. \quad V_B = \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) V_{CC} = \left(\frac{4.7 \text{ k}\Omega}{14.7 \text{ k}\Omega} \right) 5.5 \text{ V} = 1.76 \text{ V}$$

$$I_E = \frac{V_B - 0.7 \text{ V}}{R_E} = \frac{1.76 \text{ V} - 0.7 \text{ V}}{1.0 \text{ k}\Omega} = 1.06 \text{ mA}$$

$$r'_e \cong \frac{25 \text{ mV}}{1.06 \text{ mA}} = 23.6 \Omega$$

$$A_v = \frac{R_E}{R_E + r'_e} = \frac{1.0 \text{ k}\Omega}{1.0 \text{ k}\Omega + 23.6 \Omega} = 0.977$$

$$21. \quad R_{in} = R_1 \parallel R_2 \parallel \beta_{ac}(r'_e + R_E) \cong R_1 \parallel R_2 \parallel \beta_{ac} R_E = 10 \text{ k}\Omega \parallel 4.7 \text{ k}\Omega \parallel 100 \text{ k}\Omega = 3.1 \text{ k}\Omega$$

$$V_{OUT} = V_B - 0.7 \text{ V} = \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) V_{CC} - 0.7 \text{ V} = \left(\frac{4.7 \text{ k}\Omega}{14.7 \text{ k}\Omega} \right) 5.5 \text{ V} - 0.7 \text{ V} = 1.06 \text{ V}$$

$$22. \quad \text{The voltage gain is reduced because } A_v = \frac{R_e}{R_e + r'_e}.$$

$$23. \quad V_B = \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) V_{CC} = \left(\frac{4.7 \text{ k}\Omega}{14.7 \text{ k}\Omega} \right) 5.5 \text{ V} = 1.76 \text{ V}$$

$$I_E = \frac{V_B - V_{BE}}{R_E} = \frac{1.76 \text{ V} - 0.7 \text{ V}}{1.0 \text{ k}\Omega} = 1.06 \text{ mA}$$

$$r'_e \cong \frac{25 \text{ mV}}{I_E} = \frac{25 \text{ mV}}{1.06 \text{ mA}} = 23.6 \Omega$$

$$A_v = \frac{R_E \parallel R_L}{r'_e + R_E \parallel R_L}$$

$$A_v (r'_e + R_E \parallel R_L) = R_E \parallel R_L$$

$$R_E \parallel R_L - A_v (R_E \parallel R_L) = A_v r'_e$$

$$(R_E \parallel R_L)(1 - A_v) = A_v r'_e$$

$$(R_E \parallel R_L) = \frac{A_v r'_e}{(1 - A_v)} = \frac{0.9(23.6 \Omega)}{1 - 0.9} = 212.4 \Omega$$

$$R_L R_E = 212.4 R_L + 212.4 R_E$$

$$R_L R_E - 212.4 R_L = 212.4 R_E$$

$$R_L = \frac{212.4 R_E}{R_E - 212.4} = \frac{(212.4 \Omega)(1000 \Omega)}{1000 \Omega - 212.4 \Omega} = 270 \Omega$$

24. (a) $V_{C1} = 10 \text{ V}$

$$V_{B1} = \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) V_{CC} = \left(\frac{22 \text{ k}\Omega}{55 \text{ k}\Omega} \right) 10 \text{ V} = 4 \text{ V}$$

$$V_{E1} = V_{B1} - 0.7 \text{ V} = 4 \text{ V} - 0.7 \text{ V} = 3.3 \text{ V}$$

$$V_{C2} = 10 \text{ V}$$

$$V_{B2} = V_{E1} = 3.3 \text{ V}$$

$$V_{E2} = V_{B2} - 0.7 \text{ V} = 3.3 \text{ V} - 0.7 \text{ V} = 2.6 \text{ V}$$

(b) $\beta'_{DC} = \beta_{DC1} \beta_{DC2} = (150)(100) = 15,000$

(c) $I_{E1} = \frac{V_{E1} - 0.7 \text{ V}}{\beta_{DC2} R_E} = \frac{2.6 \text{ V}}{100(1.5 \text{ k}\Omega)} = 17.3 \mu\text{A}$

$$r'_{e1} \cong \frac{25 \text{ mV}}{I_{E1}} = \frac{25 \text{ mV}}{17.3 \mu\text{A}} = 1.45 \text{ k}\Omega$$

$$I_{E2} = \frac{V_{E2}}{R_E} = \frac{2.6 \text{ V}}{1.5 \text{ k}\Omega} = 1.73 \text{ mA}$$

$$r'_{e2} \cong \frac{25 \text{ mV}}{I_{E2}} = \frac{25 \text{ mV}}{1.73 \text{ mA}} = 14.5 \Omega$$

(d) $R_{in} = R_1 \parallel R_2 \parallel R_{in(base1)}$

$$R_{in(base1)} = \beta_{ac1} \beta_{ac2} R_E = (150)(100)(1.5 \text{ k}\Omega) = 22.5 \text{ M}\Omega$$

$$R_{in} = 33 \text{ k}\Omega \parallel 22 \text{ k}\Omega \parallel 22.5 \text{ M}\Omega = 13.2 \text{ k}\Omega$$

25. $R_{in(base)} = \beta_{ac1} \beta_{ac2} R_E = (150)(100)(1.5 \text{ k}\Omega) = 22.5 \text{ M}\Omega$

$$R_{in} = R_2 \parallel R_1 \parallel R_{in(base)} = 22 \text{ k}\Omega \parallel 33 \text{ k}\Omega \parallel 22.5 \text{ M}\Omega = 13.2 \text{ k}\Omega$$

$$I_{in} = \frac{V_{in}}{R_{in}} = \frac{1 \text{ V}}{13.2 \text{ k}\Omega} = 75.8 \mu\text{A}$$

$$I_{in(base1)} = \frac{V_{in}}{R_{in(base1)}} = \frac{1 \text{ V}}{22.5 \text{ M}\Omega} = 44.4 \text{ nA}$$

$$I_e \cong \beta_{ac1} \beta_{ac2} I_{in(base1)} = (150)(100)(44.4 \text{ nA}) = 667 \mu\text{A}$$

$$A'_i = \frac{I_e}{I_{in}} = \frac{667 \mu\text{A}}{75.8 \mu\text{A}} = 8.8$$

$$27. \quad V_E = \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) V_{CC} - V_{BE} = \left(\frac{10 \text{ k}\Omega}{32 \text{ k}\Omega} \right) 24 \text{ V} - 0.7 \text{ V} = 6.8 \text{ V}$$

$$I_E = \frac{6.8 \text{ V}}{620 \Omega} = 10.97 \text{ mA}$$

$$R_{in(emitter)} = r'_e \cong \frac{25 \text{ mV}}{I_E} = \frac{25 \text{ mA}}{10.97 \text{ mA}} = 2.28 \Omega$$

$$A_v = \frac{R_C}{r'_e} = \frac{1.2 \text{ k}\Omega}{2.28 \Omega} = 526$$

$$A_i \cong 1$$

$$A_p = A_i A_v \cong 526$$

$$31. \quad (a) \quad V_E \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) V_{CC} - V_{BE} = \left(\frac{8.2 \text{ k}\Omega}{33 \text{ k}\Omega + 8.2 \text{ k}\Omega} \right) 15 \text{ V} - 0.7 \text{ V} = 2.29 \text{ V}$$

$$I_E = \frac{V_E}{R_E} = \frac{2.29 \text{ V}}{1.0 \text{ k}\Omega} = 2.29 \text{ mA}$$

$$r'_e \cong \frac{25 \text{ mV}}{I_E} = \frac{25 \text{ mV}}{2.29 \text{ mA}} = 10.9 \text{ }\Omega$$

$$R_{in(2)} = R_6 \parallel R_5 \parallel \beta_{ac} r'_e = 8.2 \text{ k}\Omega \parallel 33 \text{ k}\Omega \parallel 175(10.9 \text{ }\Omega) = 1.48 \text{ k}\Omega$$

$$A_{v1} = \frac{R_C \parallel R_{in(2)}}{r'_e} = \frac{3.3 \text{ k}\Omega \parallel 1.48 \text{ k}\Omega}{10.9 \text{ }\Omega} = \mathbf{93.6}$$

$$A_{v2} = \frac{R_C}{r'_e} = \frac{3.3 \text{ k}\Omega}{10.9 \text{ }\Omega} = \mathbf{303}$$

$$(b) \quad A'_v = A_{v1} A_{v2} = (93.6)(303) = \mathbf{28,361}$$

$$(c) \quad A_{v1(\text{dB})} = 20 \log(93.6) = \mathbf{39.4 \text{ dB}}$$

$$A_{v2(\text{dB})} = 20 \log(303) = \mathbf{49.6 \text{ dB}}$$

$$A'_{v(\text{dB})} = 20 \log(28,361) = \mathbf{89.1 \text{ dB}}$$

32.

$$(a) A_{v1} = \frac{R_C \parallel R_{in(2)}}{r'_e} = \frac{3.3 \text{ k}\Omega \parallel 1.48 \text{ k}\Omega}{10.9 \Omega} = \mathbf{93.6}$$

$$A_{v2} = \frac{R_C \parallel R_L}{r'_e} = \frac{3.3 \text{ k}\Omega \parallel 18 \text{ k}\Omega}{10.9 \Omega} = \mathbf{256}$$

$$(b) R_{in(1)} = R_1 \parallel R_2 \parallel \beta_{ac} r'_e = 33 \text{ k}\Omega \parallel 8.2 \text{ k}\Omega \parallel 175(10.9 \Omega) = 1.48 \text{ k}\Omega$$

Attenuation of the input network is

$$\frac{R_{in(1)}}{R_{in(1)} + R_s} = \frac{1.48 \text{ k}\Omega}{1.48 \text{ k}\Omega + 75 \Omega} = 0.95$$

$$A'_v = (0.95)A_{v1}A_{v2} = (0.95)(93.6)(256) = \mathbf{22,764}$$

$$(c) A_{v1(\text{dB})} = 20 \log(93.6) = \mathbf{39.4 \text{ dB}}$$

$$A_{v2(\text{dB})} = 20 \log(256) = \mathbf{48.2 \text{ dB}}$$

$$A'_{v(\text{dB})} = 20 \log(22,764) = \mathbf{87.1 \text{ dB}}$$

$$V_d = 1 \text{ mV} \longrightarrow V_o = 120 \text{ mV}$$

$$V_c = 1 \text{ mV} \longrightarrow V_o = 20 \mu\text{V}$$

CMRR (dB) ??

$$A_d = \frac{V_o}{V_d} = \frac{120 \text{ mV}}{1 \text{ mV}} = 120$$

$$A_c = \frac{V_o}{V_c} = \frac{20 \mu\text{V}}{1 \text{ mV}} = 20 \times 10^{-3}$$

$$\text{CMRR (dB)} = 20 \log \left(\frac{A_d}{A_c} \right) = 20 \log \left(\frac{120}{20 \times 10^{-3}} \right)$$

$$= \underline{\underline{75.56 \text{ dB}}}$$